



Teória obvodov

2013/2014

Semestrálny projekt - Riešenie zadaných obvodov

Obsah

Príklad 1 - Zadanie F.....	3
Zjednodušenie obvodu:.....	3
Príklad 2 - Zadanie F.....	5
Príklad 3 - Zadanie D	7
Príklad 4 - Zadanie F.....	9
Príklad 5 - zadanie F	10
Príklad 6 - zadanie D	11

Príklad 1 - Zadanie F

Určte napätie U_{R7} a prúd I_{R7} . Použite metódu postupného zjednodušovania obvodu.


$$U = 125V$$

$$R_1 = 510\Omega \quad R_5 = 300\Omega$$


$$R_2 = 500\Omega \quad R_6 = 800\Omega$$

$$R_3 = 550\Omega \quad R_7 = 330\Omega$$

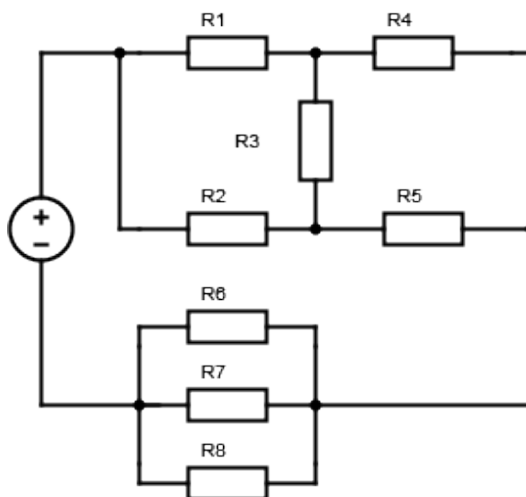
$$R_4 = 250\Omega \quad R_8 = 250\Omega$$



Zjednodušenie obvodu:

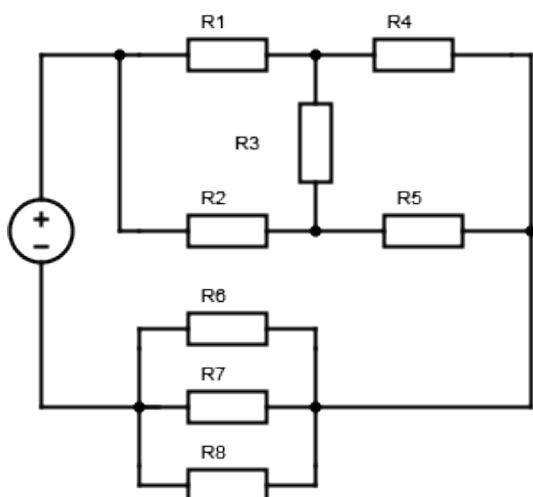

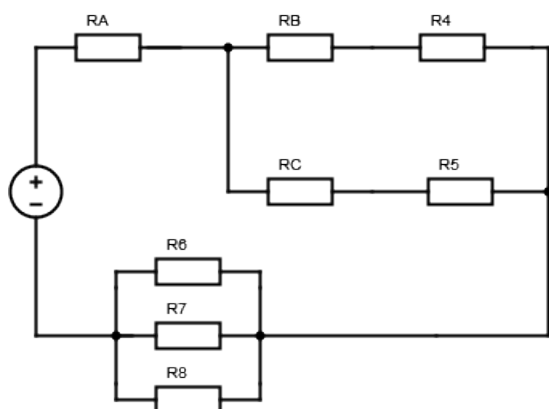Urobím transfiguráciu a prekreslím obvod.




$$\begin{aligned} R_A &= R_1 R_2 / (R_1 + R_2 + R_3) = \\ &= 510 \cdot 500 / (510 + 500 + 550) = \\ &= 163,4615 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_B &= R_1 R_3 / (R_1 + R_2 + R_3) = \\ &= 510 \cdot 550 / (510 + 500 + 550) = \\ &= 179,8077 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_C &= R_2 R_3 / (R_1 + R_2 + R_3) = \\ &= 500 \cdot 550 / (510 + 500 + 550) = \\ &= 176,2821 \Omega \end{aligned}$$

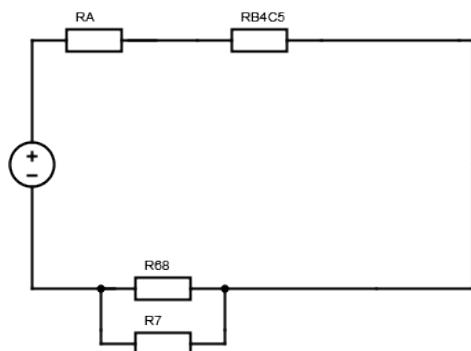Po transfigurácii sa dá obvod ešte zjednodušiť ďalej.




$$R_{B4C5} = (R_B + R_4) * (R_C + R_5) / [(R_B + R_4) + (R_C + R_5)]$$

$$= (179,8077 + 250) * (176,2821 + 300) / (179,8077 + 250 + 176,2821 + 300) = 225,9265 \, \Omega$$

$$R_{68} = R_6 * R_8 / (R_6 + R_8) =$$

$$= 800 * 250 / (1050) = 190,4672 \, \Omega$$

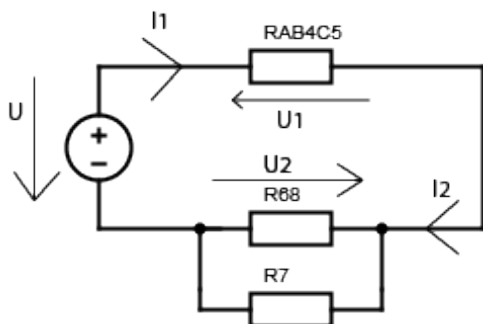Po ďalšom zjednodušovaní obvod vyzerá nasledovne :



$$R_{AB4C5} = R_A + R_{B4C5} = 163,4615 + 225,9165 = 389,388$$

$$R_{678} = R_{68} * R_7 / (R_{68} + R_7) =$$

$$= 190,4672 * 330 / (190,4672 + 330) = 120,7649 \, \Omega$$

$$R = R_{AB4C5} + R_{678} = 389,388 + 120,7649 = 510,1565 \, \Omega$$

$$I = U/R = 125/510,1565 = 0,245A$$

U sa rozdelí medzi U2 a U1 v pomere $R_{678} : R_{AB4C5}$.

$$U_2/U_1 = 120,7649/389,388 \Rightarrow U_2 = 29,5910 \, \Omega$$

$$U_2 = U_{R7} = 29,5910$$


I sa rozdelí medzi I2 a I1 v opačnom pomere $R_{68} : R_7$.

$$I_{R7}/I_{R68} = R_{68} / R_7 \Rightarrow I_{R7} = 0,0899A$$

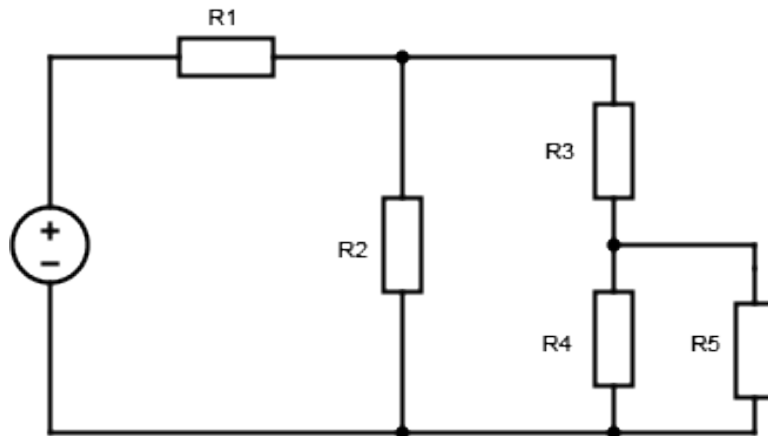
Príklad 2 - Zadanie F

Určte napätie U_{R5} a prúd I_{R5} . Použite metódu Theveninovej vety.

$U=130V$, $R_1= 350\ \Omega$, $R_2= 600\ \Omega$, $R_3= 195\ \Omega$, $R_4= 320\ \Omega$, $R_5= 280\ \Omega$



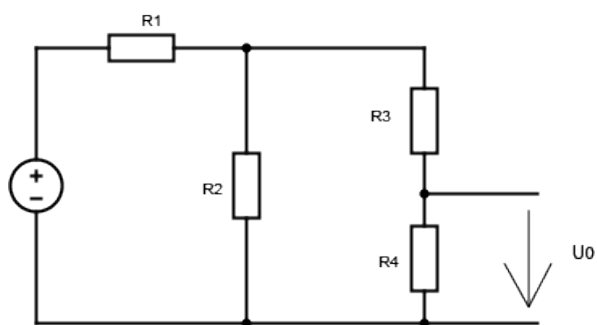
Odpojím R_5 pre výpočet ideálneho zdroja napätia U_0 .




$$U_0 = U \cdot R_2 \cdot R_4 / (R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_4 + R_2 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_4)$$

$$U_0 = 35,6954\ V$$

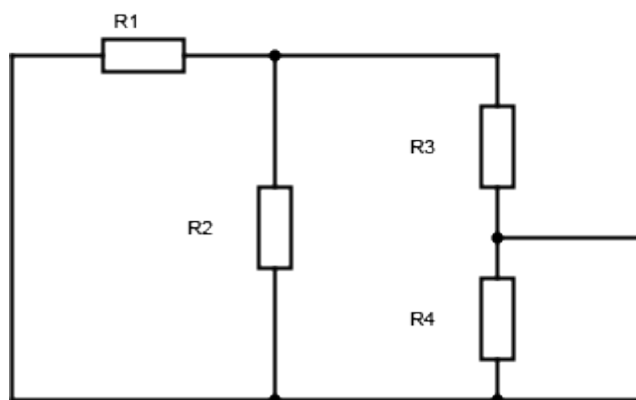Zdroj napätia skratujeme pre výpočet vnútorného odporu R_i .



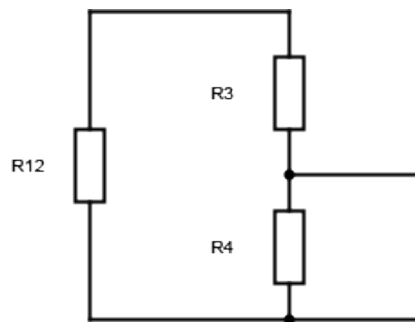Postupne zjednoduším obvod a dostanem R_i .




$$R_{12} = R_1 * R_2 / (R_1 + R_2) = 350 * 600 / 950 = 221,0526 \, \Omega$$

$$R_{123} = R_{12} + R_3 = 221,0526 + 195 = 416,0526 \, \Omega$$

$$R_i = R_{123} * R_4 / (R_{123} + R_4) = 416,0526 * 320 / (416,0526 + 320) = 180,8795 \, \Omega$$

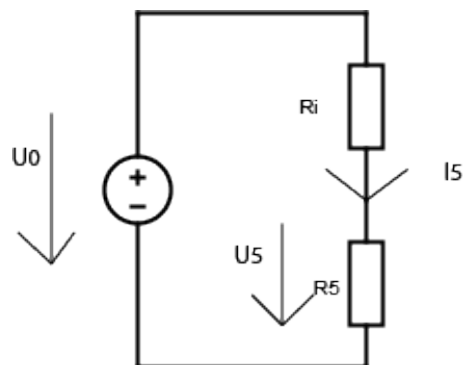Zo získaných parametrov vytvoríme náhradné schéma deliča napetia.




$$U_z = U_0 * R_5 / (R_i + R_5) = 35,6954 * 280 / (180,8795 + 280) = 21,6862 \, V$$

$$I_{R5} = U_0 / (R_i + R_5) = 35,6954 / (180,8795 + 280) = 0,0775 \, A$$

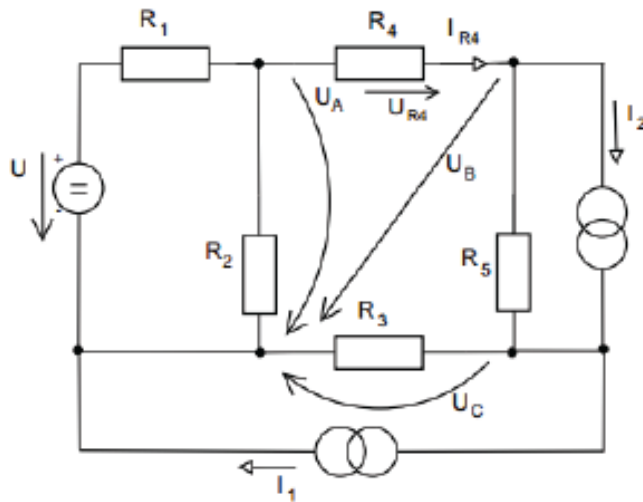Príklad 3 - Zadanie D

Určte napätie U_{R4} a prúd I_{R4} . Použite metódu uzlových napätí (U_A , U_B , U_C).

$U=115V$, $I_1=60A$, $I_2=0.9A$, $R_1= 500 \Omega$, $R_2= 380 \Omega$, $R_3= 480 \Omega$, $R_4= 370 \Omega$, $R_5= 285 \Omega$




Pre každý uhol vytvoríme rovnice podľa I. Kirchhoffovho zákona.

A: $I_{R1} - I_{R2} - I_{R4} = 0$

B: $I_{R4} - I_{R5} - I_2 = 0$

C: $I_{R5} + I_2 - I_1 - I_{R3} = 0$

Vytvoríme rovnice prúdov v obvode.

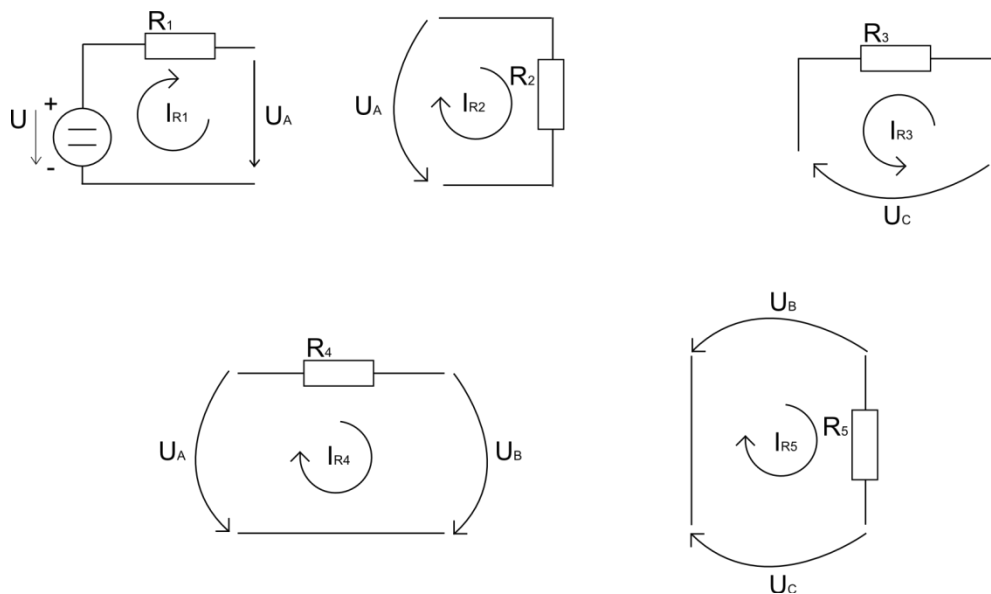

$$\begin{aligned}
 R_1 \cdot I_{R1} + U_a - U &= 0 \Rightarrow I_{R1} = (U - U_a) / R_1 \\
 R_2 \cdot I_{R2} - U_a &= 0 \Rightarrow I_{R2} = U_a / R_2 \\
 R_3 \cdot I_{R3} - U_c &= 0 \Rightarrow I_{R3} = U_c / R_3 \\
 R_4 \cdot I_{R4} + U_b - U_a &= 0 \Rightarrow I_{R4} = (U_a - U_b) / R_4 \\
 R_5 \cdot I_{R5} + U_c - U_b &= 0 \Rightarrow I_{R5} = (U_b - U_c) / R_5
 \end{aligned}$$

Dosadíme:

$$\begin{aligned}
 (U - U_a) / R_1 - U_a / R_2 - (U_a - U_b) / R_4 &= 0 \\
 (U_a - U_b) / R_4 - (U_b - U_c) / R_5 - I_2 &= 0 \\
 (U_b - U_c) / R_5 + I_2 - I_1 - U_c / R_3 &= 0
 \end{aligned}$$

$$(115 - U_a) / 500 - U_a / 380 - (U_a - U_b) / 370 = 0$$

$$(U_a - U_b) / 370 - (U_b - U_c) / 285 - 0.9 = 0$$

$$(U_b - U_c) / 285 + 0.9 - 60 - U_c / 480 = 0$$

$$U_a = -4602,2 \text{ V}$$

$$U_b = -12574 \text{ V}$$


$$U_c = -18458 \text{ V}$$

$$I_{R4} = (U_a - U_b) / R_4 = (-4602,2 + 12574) / 370 = 21,5454 \text{ A}$$

$$U_{R4} = (U_a - U_b) = -4602,2 + 12574 = 7971.8 \text{ V}$$

Príklad 4 - Zadanie F

$U = 75 \text{ V}$	$R_3 = 380 \text{ } \Omega$	$C_1 = 310 \text{ } \mu\text{F}$
$R_1 = 165 \text{ } \Omega$	$L_1 = 430 \text{ mH}$	$C_2 = 235 \text{ } \mu\text{F}$
$R_2 = 150 \text{ } \Omega$	$L_2 = 320 \text{ mH}$	$f = 95 \text{ Hz}$

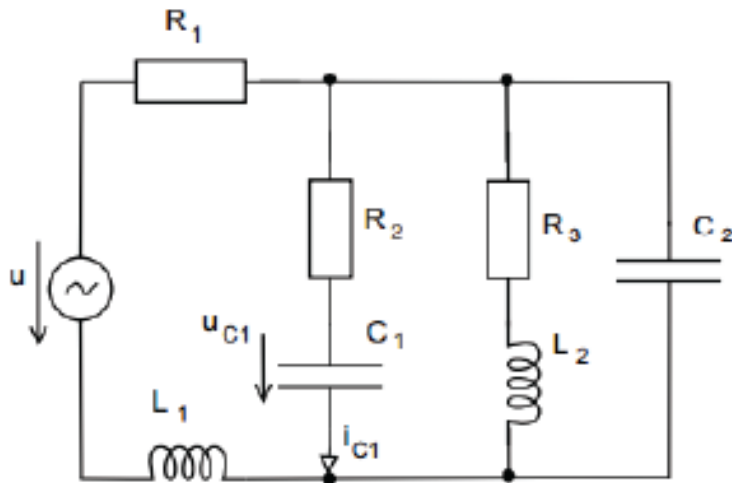

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot 95 = 596.9026 \text{ rad/s}$$

$$Z_1 = R_1 = 165 \text{ } \Omega$$

$$Z_2 = R_2 - j / (\omega C_1) = 150 - j / (596.9026 \cdot 310 \cdot 10^{-6}) = (150 - j 5.4042) \text{ } \Omega$$

$$Z_3 = R_3 + j \omega L_2 = 380 + j 596.9026 \cdot 0.320 = (270 + j 191.0088) \text{ } \Omega$$

$$Z_4 = -j / (\omega C_2) = -j / (596.9026 \cdot 235 \cdot 10^{-6}) = -j 7.1290 \text{ } \Omega$$

$$Z_5 = j \omega L_1 = j \cdot 596.9026 \cdot 0.430 = 256.6681j \text{ } \Omega$$

Odstránime paralelné zapojenie.

$$1/Z_{234} = 1/Z_2 + 1/Z_3 + 1/Z_4$$

$$1/Z_{234} = 1/(150 - j 5.4042) + 1/(270 + j 191.0088) + 1/(-j 7.1290) = 0.00912638 + 0.138766j$$

$$\Rightarrow Z_{234} = 0.471909 - 7.17534j \text{ } \Omega$$

$$Z = Z_1 + Z_{234} + Z_5 = 165 + (0.471909 - 7.17534j) + 256.6681j = 165.4719 + 249.4928j \text{ } \Omega$$

$$I = U/Z = 75 / (165.4719 + 249.4928j) = 0.1384662 - 0.2087745j \text{ A}$$

$$U_{Z234} = Z_{234} \cdot I = (0.471909 - 7.17534j) \cdot (0.1384662 - 0.2087745j) = -1.43268 - 1.09206j \text{ V}$$

$$I_{Z2} = U_{Z234} / Z_2 = (-1.43268 - 1.09206j) / (150 - j 5.4042) = -0.00927686 - 0.00761463j \text{ A}$$

$$U_{C1} = -j \cdot 1 / (\omega C_1) \cdot I_{Z2} = 1 / [596.9026 \cdot 310 \cdot 10^{-6} \cdot (-0.00927686 - 0.00761463j)] = -5.4042j \cdot (-0.00927686 - 0.00761463j) = -0.0411510 + 0.0501340j$$

$$|U_{C1}| = \sqrt{0.0411510^2 + 0.0501340^2} = 0.0649 \text{ V}$$

$$\varphi_{C1} = \arctan\left(\frac{0.0501340}{-0.0411510}\right) = -50.62^\circ$$

Príklad 5 - zadanie F

Príklad 6 - zadanie D

Zostavte diferenciálnu rovnicu popisujúcu chovanie obvodu na obrázku, ďalej ju upravte dosadením hodnôt parametrov. Vypočítajte analitické riešenie $u_c = f(t)$. Urobte kontrolu výpočtu dosadením do zostavenej dif. rovnice.

$$C=25 \text{ R}=30 \text{ } u_c= 5$$

$$750U'c(t) + u_c(t) = 0$$

$$u_c(0) = 5 \text{ V}$$

$$750\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda = -1/750$$

$$u_c(t) = c(t) \cdot e^{\lambda t}$$

$$u_c(t) = c(t) \cdot e^{(-1/750)t}$$

$$u'c = c'(t) \cdot e^{-\frac{1}{750}t} + c(t) \cdot e^{-\frac{1}{750}t} \cdot \left(-\frac{1}{750}\right)$$

$$750 \cdot (c'(t) \cdot e^{-\frac{1}{750}t} + c(t) \cdot e^{-\frac{1}{750}t} \cdot \left(-\frac{1}{750}\right)) + c(t) \cdot e^{-\frac{1}{750}t} = 0$$

$$750c'(t) \cdot e^{-\frac{1}{750}t} = 0$$

$$\int c(t)dt = 0 \Rightarrow \square(\square) = \square$$

$$u_c(t) = c(t) \cdot e^{-\frac{1}{750}t}$$

$$u_c(t) = K \cdot e^{-\frac{1}{750}t}$$

$$5 = K \cdot e^{-\frac{1}{750} \cdot 0}$$

$$5 = K \cdot 1$$

$$K = 5$$

$$u_c(t) = 5 \cdot e^{-\frac{1}{750}t}$$

Skúška:

$$u'c(t) = 5 \cdot e^{-\frac{1}{750}t} \cdot \left(-\frac{1}{750}\right)$$

$$750 \cdot u'c(t) + u_c(t) = 0$$

$$750 \cdot (5 \cdot e^{-\frac{1}{750}t} \cdot (-\frac{1}{750})) + 5 \cdot e^{-\frac{1}{750}t} = 0$$

$$-5 \cdot e^{-\frac{1}{750}t} + 5 \cdot e^{-\frac{1}{750}t} = 0$$

$$0 = 0$$